

Workshop 1 - PLC - Solution


a)

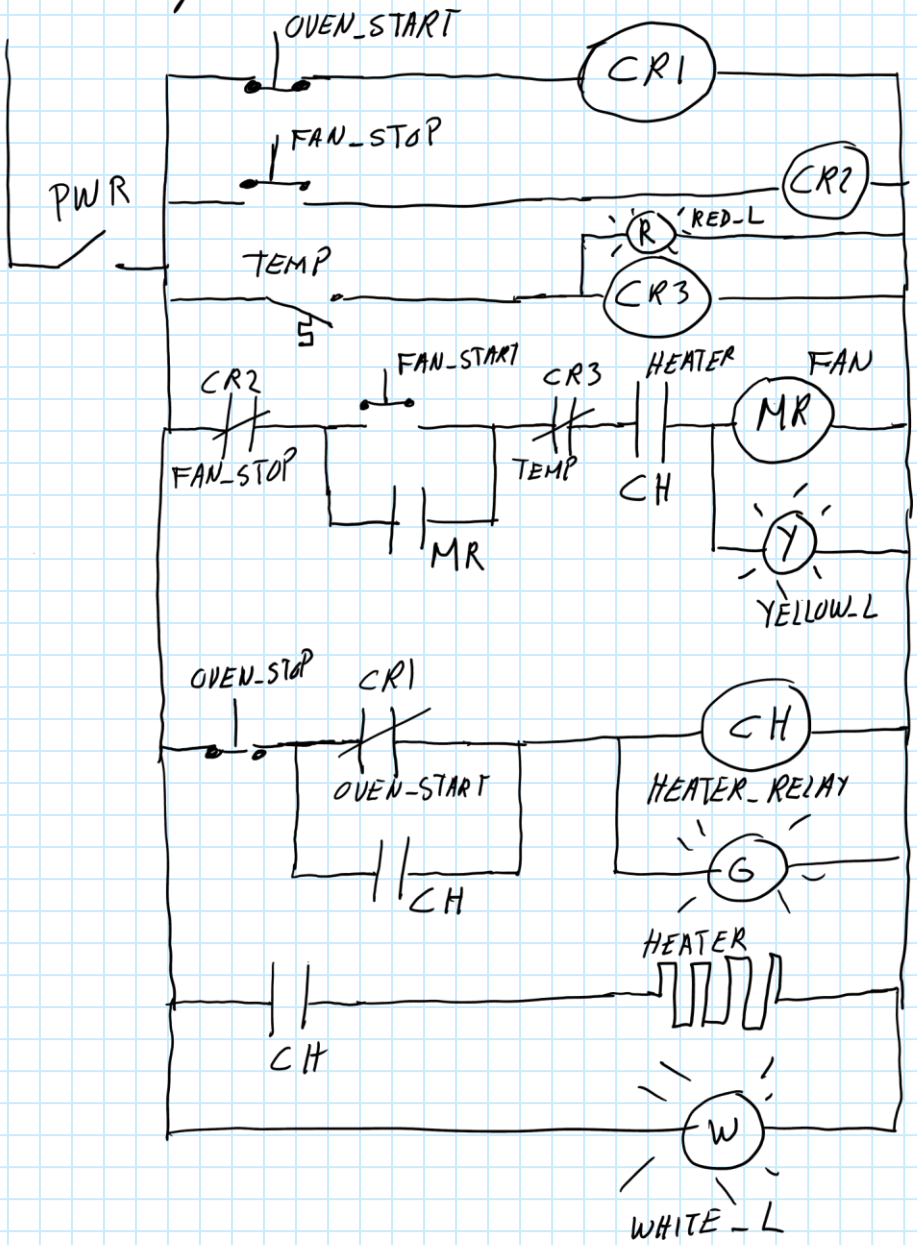

b)

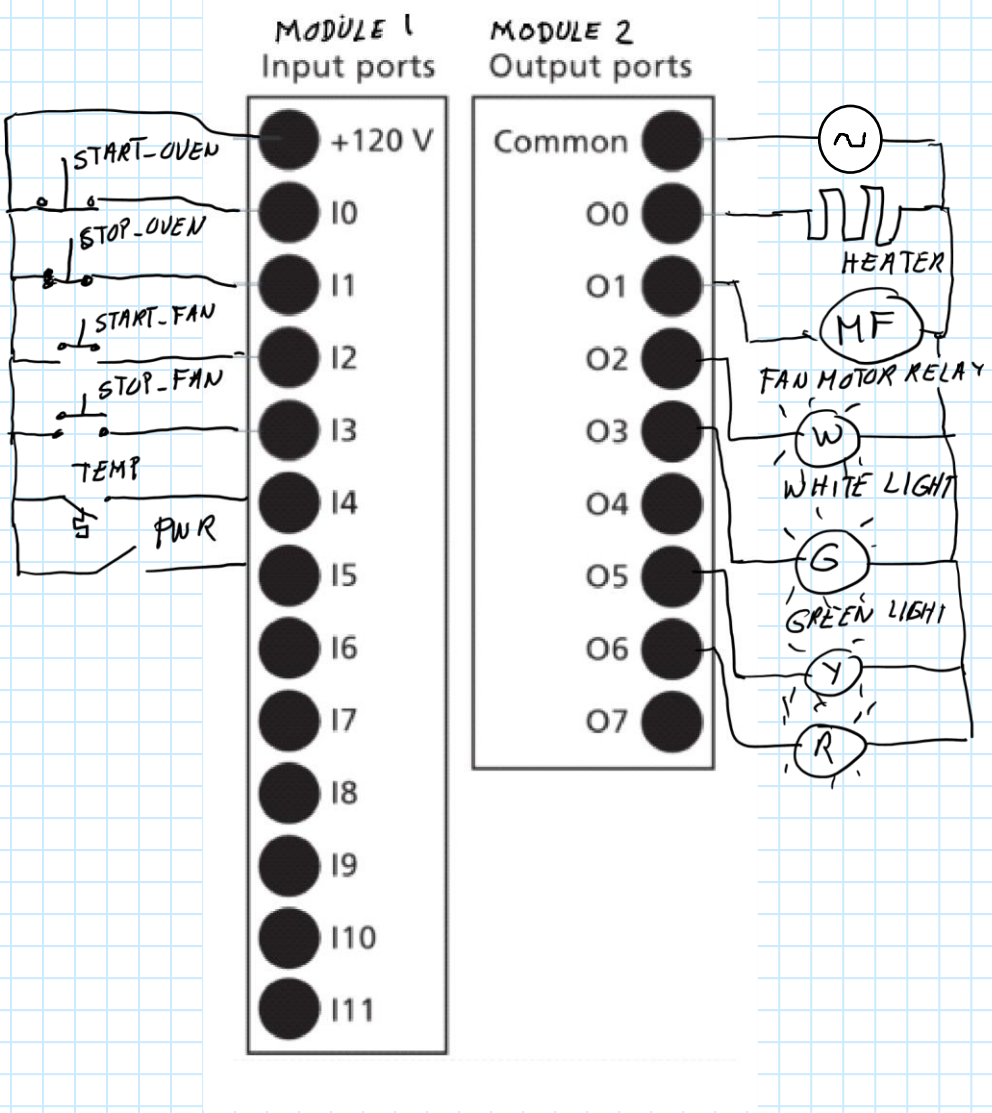

Screen clipping taken: 9/19/2022 9:14 AM

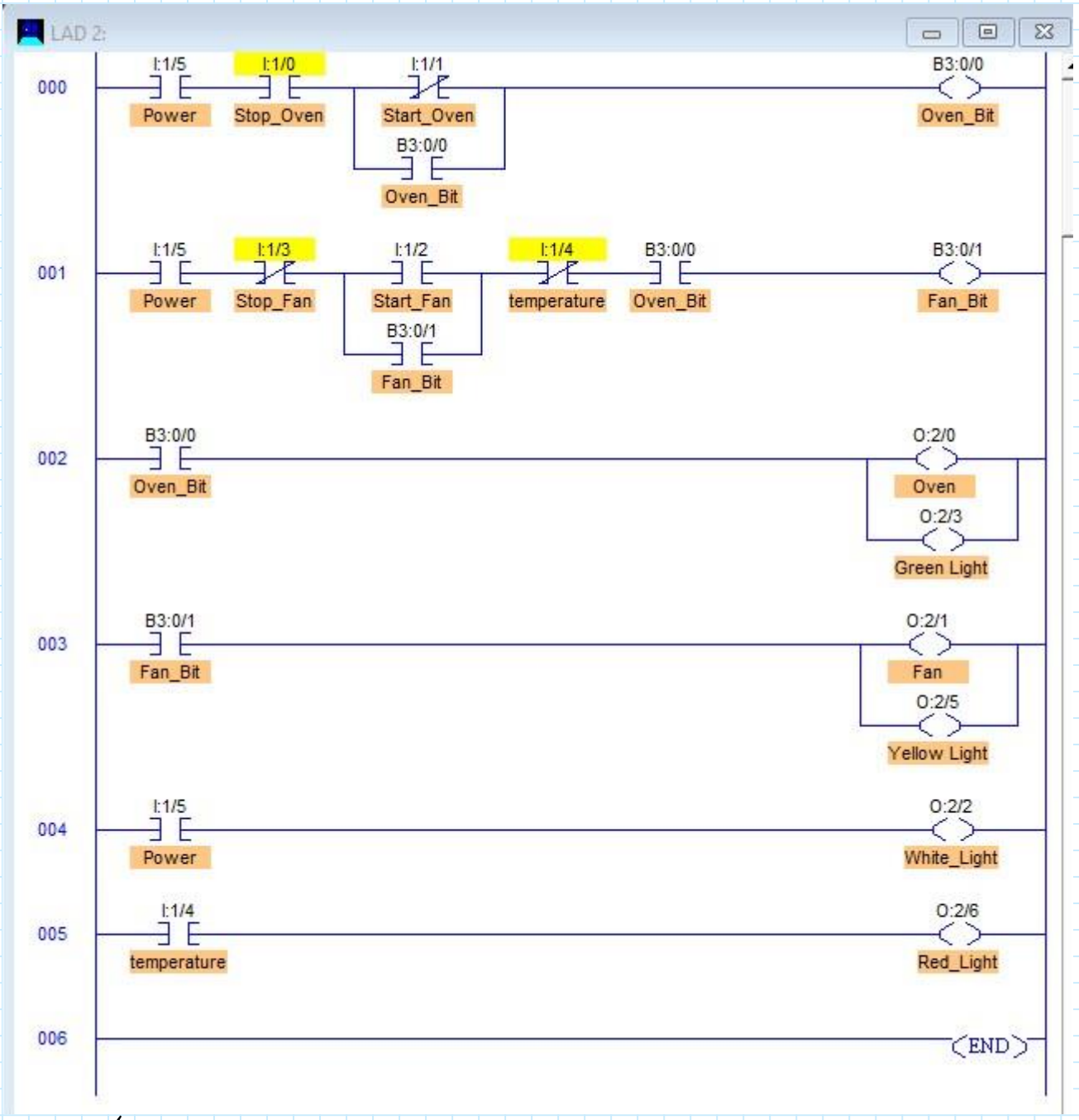
LAD 2:
000
I:1/5
Power
I:1/0
Stop_Oven
I:1/1
Start_Oven
B3:0/0
Oven_Bit
B3:0/0
Oven_Bit
001
I:1/5
Power
I:1/3
Stop_Fan
I:1/2
Start_Fan
B3:0/1
Fan_Bit
I:1/4
temperature
B3:0/0
Oven_Bit
B3:0/1
Fan_Bit
002
B3:0/0
Oven_Bit
O:2/0
Oven
O:2/3
Green Light
003
B3:0/1
Fan_Bit
O:2/1
Fan
O:2/5
Yellow Light
004
I:1/5
Power
O:2/2
White_Light
005
I:1/4
temperature
O:2/6
Red_Light
006
END

Problem 2:

PB1	PB2	LS	Y0 = C1	Y1
released X0 = 1	released X1 = 1	open X2 = 0	1	0
released X0 = 1	released X1 = 1	closed X2 = 1	1	0
pressed X0 = 0	pressed X1 = 0	closed X2 = 1	0	1
pressed X0 = 0	released X1 = 1	open X2 = 0	1	0